#### Principais Características do DS3231:

- Alta Precisão: Possui um oscilador de cristal interno compensado por temperatura (TCXO), garantindo um desvio muito pequeno ao longo do tempo.
- Bateria Auxiliar: Pode operar com uma bateria CR2032, garantindo que a contagem do tempo continue mesmo quando o sistema principal é desligado.
- Alarme e Temporizador: Permite configurar alarmes e interrupções para executar ações em horários específicos.
- Sensor de Temperatura Interno: Mede a temperatura ambiente com precisão de ±3°C.


## Aplicações:

- Registro de dados (data logger)
- Relógios e cronômetros digitais
- Controle de tempo em sistemas embarcados
- Dispositivos de automação residencial

### Esquema de Ligação do DS3231 (CI Puro)

#### Componentes necessários:

- DS3231
- Bateria CR2032 (3V)
- Resistores de Pull-up (4,7kΩ) para SDA e SCL
- Capacitores de desacoplamento (100nF opcional)
- Conexões principais do CI

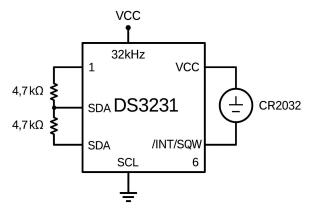

**DS3231:** 

Pino Nome		Função	Descrição
1	32kHz	Saída de clock de 32.768 kHz	Fornece um sinal de clock estável para outros dispositivos, pode ser ativado/desativado via software.
2	vcc	Alimentação principal (3.3V ou 5V)	Fornece energia ao CI. Pode operar com 3.3V ou 5V.
3	GND	Terra do circuito	Conectado ao terra do sistema.
4	SDA	Linha de dados I <sup>2</sup> C	Comunicação de dados via protocolo I <sup>2</sup> C com o microcontrolador ou outro mestre I <sup>2</sup> C.
5	SCL	Linha de clock I <sup>2</sup> C	Fornece o sinal de clock para sincronização no barramento I <sup>2</sup> C.
6	/INT/SQW	Saída de I interrupção ou onda quadrada	Pode ser usado como um alarme (interrupção) ou para gerar um sinal de onda quadrada programável (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz).
7	VBAT	Entrada para bateria reserva (CR2032)	Mantém o relógio funcionando quando a alimentação principal (VCC) é desligada.

# **Notas Importantes:**

- Barramento I<sup>2</sup>C: Os pinos SDA e SCL exigem resistores pull-up (geralmente  $4.7k\Omega$  ou  $10k\Omega$ ) para um funcionamento estável.
- Bateria de Backup (VBAT): Permite que o CI continue contando o tempo mesmo quando a alimentação principal (VCC) é desligada.
- Alarme & Onda Quadrada: O pino /INT/SQW pode ser configurado via software para gerar alertas ou um sinal de clock auxiliar.

Esquema elétrico mostrando a conexão entre o **Arduino Uno** e o **DS3231**.

